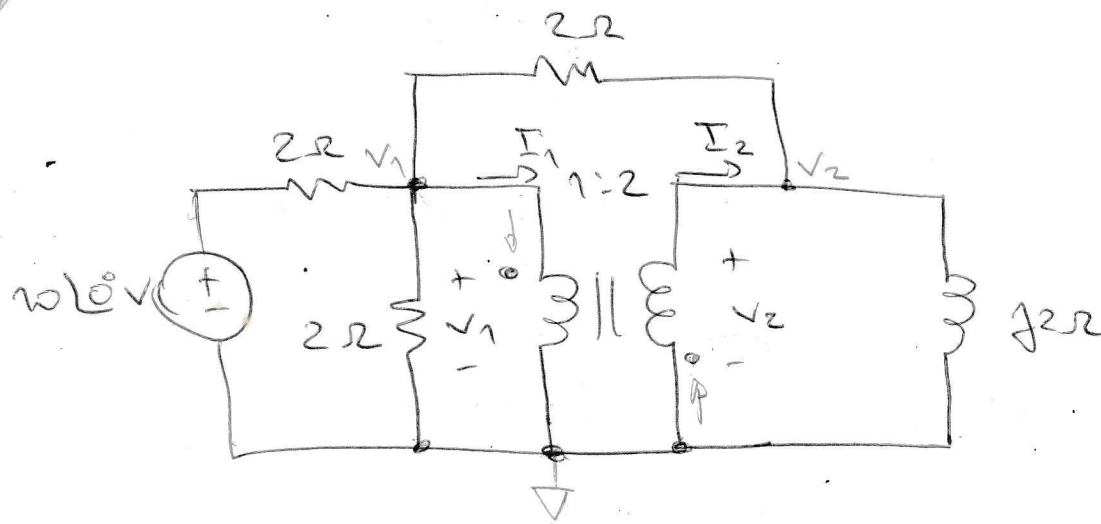


Determine I_1 , I_2 , V_1 & V_2 .



$$\frac{V_2}{V_1} = -2 \quad (1) \quad \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{2} \quad (2)$$

Apply nodal:

$$(n1): \frac{V_1 - 10\angle 0^\circ}{2} + \frac{V_1}{2} + I_1 + \frac{V_1 - V_2}{2} = 0 \quad (3)$$

$$V_1 - 10 + V_1 + 2I_1 + V_1 - V_2 = 0$$

$$(n2): \frac{V_2 - V_1}{2} - I_2 + \frac{V_2}{j2} = 0 \quad (4)$$

$$V_2 - V_1 - 2I_2 - jV_2 = 0$$


$$I_1 = 3.07 \angle -13.58^\circ \text{ A}$$

$$I_2 = 1.5 \angle 166.42^\circ \text{ A}$$

$$V_1 = 0.85 \angle 28^\circ \text{ V}$$

$$V_2 = 1.7 \angle -160^\circ \text{ V}$$

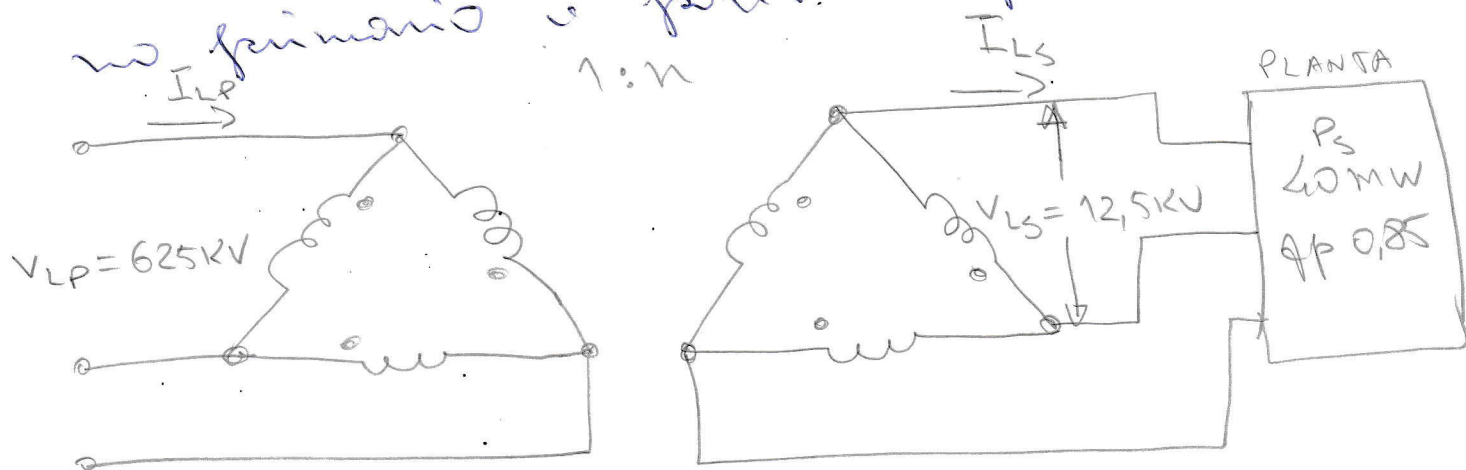→ um transformador $\Delta-\Delta$ é usado para abaixar a tensão de linha de 625 KV para uma planta (equipamento) de 12,5 KV. A planta solicita 40 MW com fator de potência de 0,85 em atraso. Obter a corrente de linha no primário e potência aparente total.



$$P = S \cos \theta \quad S = \sqrt{3} V_L I_L$$

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta = \sqrt{3} V_L I_L \text{ pf}$$

$$I_{LS} = \frac{P_s}{\sqrt{3} V_{LS} \text{ pf}} = 2173,55 \text{ KA}$$


$$\frac{V_{FS}}{V_{FP}} = n = \frac{12,5 \cdot 10^3}{625 \cdot 10^3} = 0,02 = \frac{1}{50} \quad (\text{RELAÇÃO DE ESPIRAS})$$

$$I_{LP} = n I_{LS} = 43,47 \text{ KA}$$

$$S_T = \sqrt{3} V_{LS} I_{LS} = 47,04 \text{ MVA}$$

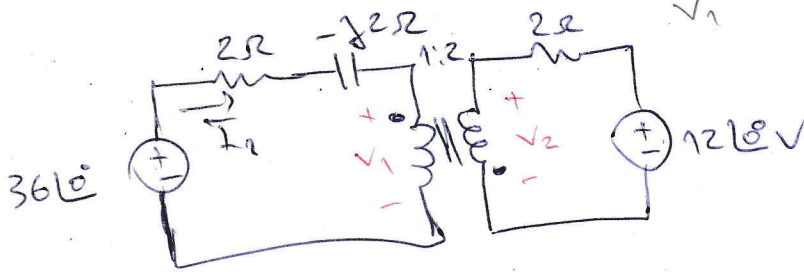5) Encuentra I_1 .


$$\frac{V_2'}{V_1'} = -n = -2 \Rightarrow V_1' = -\frac{V_2'}{n}$$




$$n = \frac{2}{1} = 2$$

$$V_1 = \frac{-12\angle 0^\circ}{2} = 6\angle 0^\circ$$
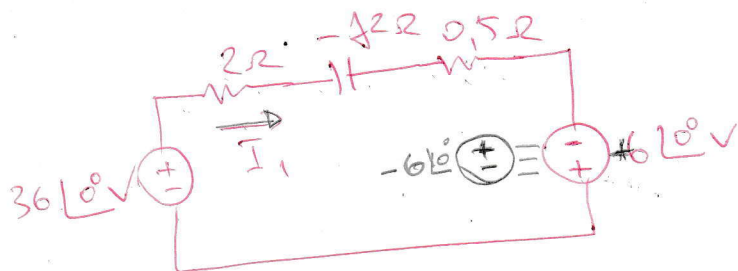
$$Z_{in} = \frac{Z_L}{n^2} = \frac{2}{2^2} = 0,5\Omega$$


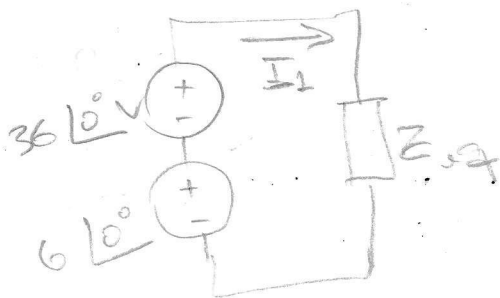
$$I_1 = \frac{36\angle 0^\circ + 6\angle 0^\circ}{2,5 + j2} = 13,12\angle 38,66^\circ \text{ A}$$



$$\frac{V_2'}{V_1'} = \frac{12\angle 0^\circ}{V_1'} = n = 2$$

$$V_1' = -\frac{12\angle 0^\circ}{2} = -6\angle 0^\circ \text{ V}$$

②